

ACTIVIDAD DE CONOCIMIENTOS PREVIOS

## SISTEMA DE AHORRO DE LUZ



La siguiente actividad te permitirá recordar y reforzar los conceptos revisados en la actividad anterior.



Realice junto a su equipo de trabajo un esquema de control de motor en corriente continua mediante puente H con transistores.